

18.20)

TRAFÖ 220/20 VOLT 50 VARV PÅ SEKUNDÄR-
STRÖM.

a) ANTAL VARV PÅ PRIMÄRSTRÖM?

$$\begin{aligned} \text{VI VET ATT } V_1/V_2 &= N_1/N_2 \Rightarrow N_1 = \frac{V_1}{V_2} N_2 = \\ &= \frac{220}{20} 50 = \underline{\underline{550 \text{ VARV}}} \end{aligned}$$

b) $\alpha = 11$ TRANSFORMERINGS SPÄNNINGEN NER

c) OM MAN VÄNNER PÅ TRAFÖN BLIR $\alpha = \frac{1}{11}$ OCH
SPÄNNINGEN TRANSFORMERAS UPP.