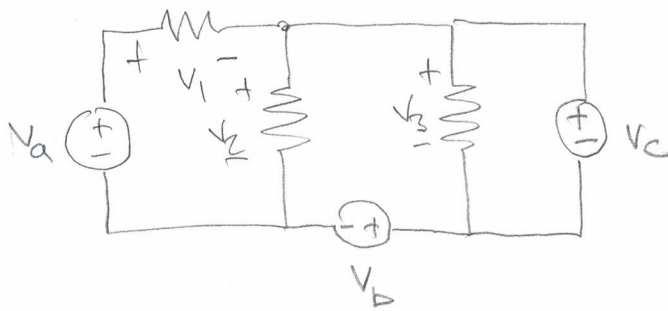


2.16)



$$\begin{aligned} V_a &= 2V \\ V_b &= 4V \\ V_c &= 5V \end{aligned}$$

Använd KSL för att bestämma V_1 , V_2 och V_3 .

Lösning = MED KSL PÅS

$$\begin{cases} -V_a + V_1 + V_2 = 0 & (1) \\ -V_b - V_3 + V_2 = 0 & (2) \\ -V_c + V_3 = 0 \Rightarrow V_c = V_3 & (3) \end{cases}$$

$$(3) \text{ i } (2) \quad -V_b - V_c + V_2 = 0 \Rightarrow V_2 = V_b + V_c \quad (4)$$

$$(4) \text{ i } (1) \quad -V_a + V_1 + V_b + V_c = 0$$

$$V_1 = V_a - V_b - V_c \quad (5)$$

MED SIFFROR

$$\begin{cases} V_3 = 5V \\ V_2 = 4 + 5 = 9V \\ V_1 = 2 - 4 - 5 = -7V \end{cases}$$

SVAR: $\begin{cases} V_1 = -7V \\ V_2 = 9V \\ V_3 = 5V \end{cases}$