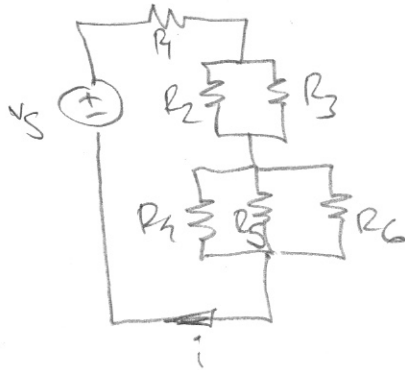


2.46)



P-KOPPLING FÖR RESISTANS

$$\frac{1}{R_E} = \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3} \Rightarrow R_E = \frac{R_2 R_3}{R_2 + R_3} \Rightarrow$$

$$R_E = \frac{40 \cdot 10}{40 + 10} = \underline{8 \Omega}$$

R-KOPPLING FÖR

$$\frac{1}{R_{E2}} = \frac{1}{R_4} + \frac{1}{R_5} + \frac{1}{R_6} =$$

$$= \frac{3}{15} \Rightarrow R_{E2} = \underline{5 \Omega}$$

$$\text{TOTAL STRÖM } i = \frac{V}{R_1 + R_E + R_{E2}} = \frac{10}{20 + 8 + 5} = \underline{0.303 \text{ A}}$$

STRÖMMEN GENOM R_1 , $i = 0.303 \text{ A}$

STRÖMMEN GENOM R_4 , R_5 OCH R_6 ÄR ALLA LIKA
EFTERSOM RESISTANSEN ÄR LIKA STOR. VI FÅR

$$i_{R_4} = \frac{i R_{E2}}{R_4} = \frac{0.303 \cdot 5}{15} \approx \underline{0.101 \text{ A}}$$

SVAR : STRÖMMEN
GENOM R_4 , R_5 OCH
 R_6 ÄR $i = \underline{101 \text{ mA}}$