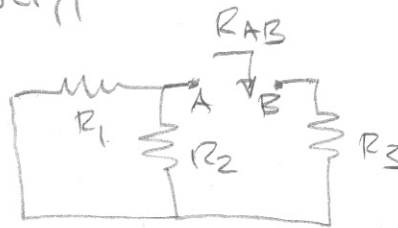


3.55)



BESTÄM EN THÉVENIN-EKVIVALENT AV KRETSEN SOM R "SER". BESTÄM OCKSÅ STRÖMMEN I GJENN LASTEN R.

Lösning: R ÄR LASTEN. FÖR ATT BESTÄMMA R_{TH} MÅSTE VI TA BORT LASTEN OCH SP./ST. KÄNORNA ENLIGT




VI FÅR

$$R_{AB} = R_{TH} = R_3 + \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2} =$$

$$= 4 + \frac{2 \cdot 2}{2 + 2} = \underline{5 \Omega}$$

OCH SPÄNNINGEN

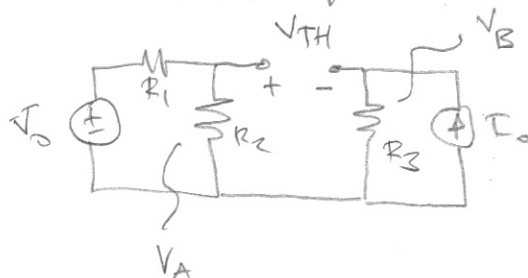

VI FÅR $V_A = \frac{V_0}{R_1 + R_2} R_2$, $V_B = R_3 I_0$

$$\Rightarrow V_{TH} = V_A - V_B = \frac{V_0 R_2}{R_1 + R_2} + R_3 I_0 =$$

$$= \frac{10 \cdot 2}{2 + 2} + 4 \cdot 5 = \underline{25 \text{ VOLT}}$$



SVAR: $\begin{cases} V_{TH} = 25 \text{ V} \\ R_{TH} = 5 \Omega \end{cases}$