
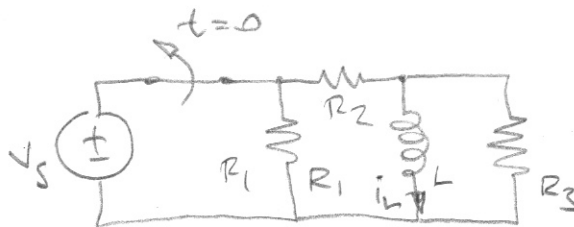


5.21)

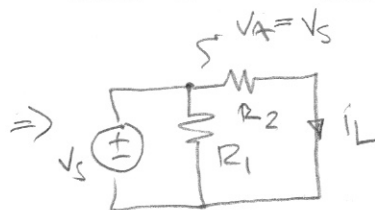

$$\begin{aligned} V_S &= 10\text{ V} \\ R_1 &= 1\text{ k}\Omega \\ R_2 &= 5\text{ k}\Omega \\ R_3 &= 2\text{ k}\Omega \\ L &= 1\text{ mH} \end{aligned}$$

INOM SVITCHEN ÖPPNAS ÄR STRÖMMEN
GENOM INDUKTANSEN, $i_L = 140\text{ mA}$. BEFÄNN
SIG KRETSEN I STEADY STATE DÅ SVITCHEN ÖPPNAR?
Lösning: HUR STOR BLIR i_L VID STEADY STATE?
Då så här



SPÄNNINGEN ÖVER R_2
ÄR V_S , DÅ BLIR STRÖMMEN

$$i_L = \frac{V_S}{R_2} = \frac{10}{5 \cdot 10^3} \approx 2\text{ mA}$$

EFTEROM STRÖMMEN $i_L \neq i_{L0}$ VAR KRETSEN
INOM I STEADY STATE DÅ SVITCHEN ÖPPNAR.

SVAR: EJ I STEADY -
STATE DÅ SVITCHEN
ÖPPNAR