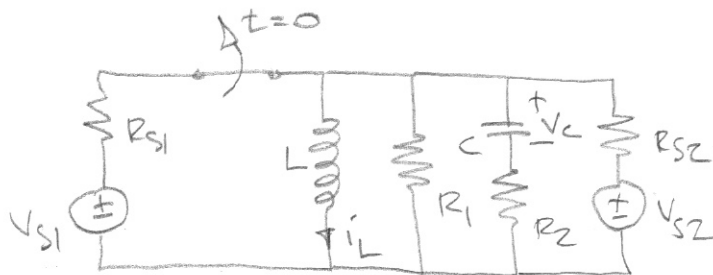



5.61)



BESÄM STRÖMMEN i_L OCH V_C DÄ $t \rightarrow \infty$.

Lösning: Dä $t \rightarrow \infty$ kommer spolen att verka som en kortslutning. R_1 är därmed kortslutet. Dessutom kommer strömmen genom kondensatorn att $= 0$

Vi få följande krets för $t = \infty$

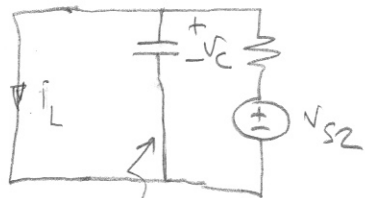

STRÖM $= 0$ OCH
KORTSLUTET $\Rightarrow$
 $V_C = 0$

VI FÅR MED KSP

$$-V_{S2} + R_{S2} i_L = 0$$

$$i_L = \frac{V_{S2}}{R_{S2}} = \frac{9}{290} =$$

$$= \underline{\underline{31.03 \text{ mA}}}$$

SVAR: för $t \rightarrow \infty$ kommer

$$i_L = 31.03 \text{ mA} \text{ och}$$

$$V_C = 0$$