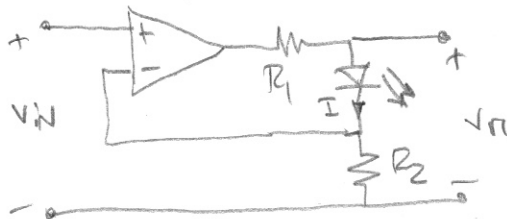


8.41)



VISA ATT $I \propto V_S$.
IDEAL OP-AMP.

Lösning: KSPLEN

$$-V_{IN} + R_2 I = 0$$

$$I = \frac{V_{IN}}{R_2}$$

STRÖMMEN I DIREKT PROP. MOT V_{IN} , VSV.

Större inspänning $V_{IN} \rightarrow$ större ström $I \rightarrow$

stärktare sken från lysdioden. NOTERA ATT

DET KRÄVS EN VISS TRÖSKELSPÄNNING FÖR ATT LYSDIODEN SKAN LYSA.