

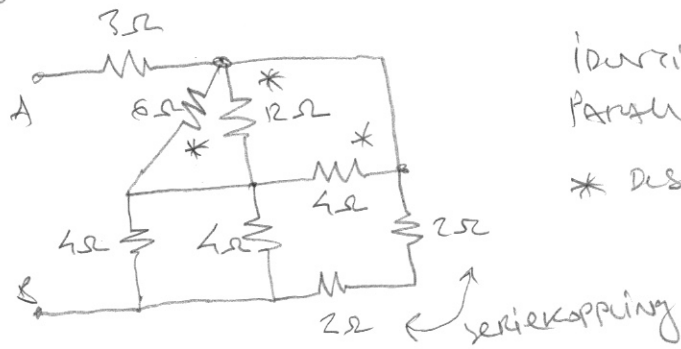


2.56

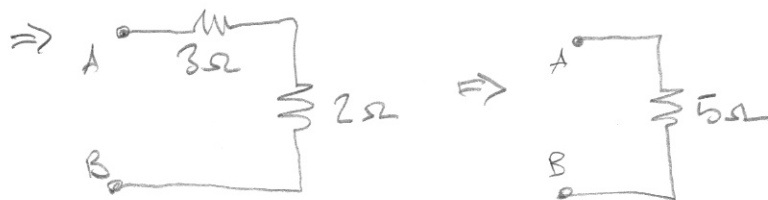

Identifiera serie och
Parallelsamband
* Dessa är P-kopplingar

DA RAS

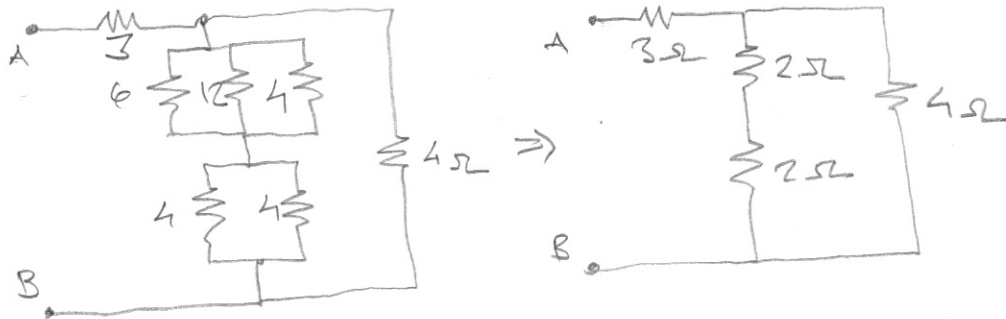

SVAR: $R_{EKV} = 5\Omega$