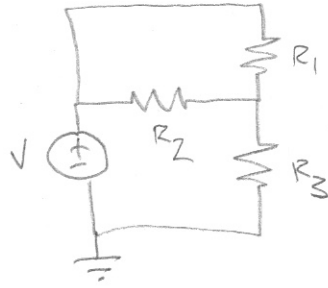


3.40) BARA EN SPÄNNINGSKÄLLA ÄR INKOPPLAD



EKV. RESISTANS BLIR

$$R_3 + \frac{R_2 R_1}{R_2 + R_1} = R_E$$

NUMERISKT:

$$R_E = \underline{1292.76 \Omega}$$

SP. ÖVER R3 BLIR

$$\Delta V_3 = R_3 i$$

$$\text{DÄR } i = \frac{V}{R_E} \Rightarrow i = \frac{90}{1292.76} = \underline{0.0696 \text{ A}}$$

$$\Rightarrow \Delta V_3 = 810 \cdot 0.0696 \approx \underline{56.39 \text{ VOLT}}$$

SP. FALLET ÖVER R1 OCH R2 ÄR ALLTÄ $\Delta V_1 = 90 - \Delta V_3 =$

$$= 90 - 56.39 \approx 33.609 \text{ VOLT SA STRÖMMEN GENOM}$$

$$R_1 \text{ BLIR } i_{R_1} = \frac{\Delta V_1}{R_1} = \frac{33.609}{560} \approx \underline{0.0600 \text{ A}}$$

STRÖMMEN GENOM R2 BLIR SÄLVANDA

$$i_{R_2} = i - i_{R_1} = 0.0696 - 0.0600 = \underline{0.0096 \text{ A}}$$

$$\underline{\text{SVAR:}} \quad i = 60 \text{ mA}$$