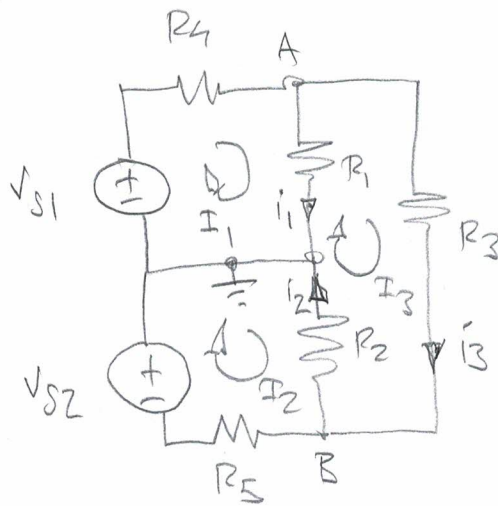


3.5)



MESHSTRÖMMARNA
ÄR

$$I_1 = 5 \text{ A}$$

$$I_2 = 3 \text{ A}$$

$$I_3 = 7 \text{ A}$$

BERÄKN STRÖMMARNA

GENOM R_1 , R_2 OCH

R_3

LÖSNING: ANVÄN STRÖMMAR, i_1 , i_2 OCH i_3 .
UR FIG FÖR DÄ

$$\begin{cases} i_1 = I_1 - I_3 = 5 - 7 = \underline{-2 \text{ A}} \\ i_2 = I_3 - I_2 = 7 - 3 = \underline{4 \text{ A}} \\ i_3 = I_3 = \underline{7 \text{ A}} \end{cases}$$

SVAR: STRÖMMARNA

(BRANCH CURRENTS) FÖR

$$i_1 = -2 \text{ A}$$

$$i_2 = 4 \text{ A}$$

$$i_3 = 7 \text{ A}$$

RIKTVINGEN FÖR FÖR OCH.